UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA INGENIERÍA ELECTRÓNICA LABORATORIO ELECTRÓNICA DIGITAL

TABLAS-PRE-INFORME PRÁCTICA # 1 APLICACIÓN DE LAS COMPUERTAS UNIVERSALES

SUBGRUPO: 01 PUESTO: 08

18/03/2024

Nicolas Andrés Yate Vargas 20212201267

Valeria Trujillo Ángel

20212201160

Resistencia	RB	RC	RH	RL	Α	В	С
Valor(TTL)							
Valor(CMOS)		ý.	,	2	9		
		TABLA 1	MEDICION P				

ENTRADAS(V)			SALID	AS PARCIALI	SALIDA FINAL		
Α	В	С	A'	A'B	BC	X	
		TAE	LA 6 MEDICIO	ON DE VOLTA	JES		

CIRCUITO	VX(V)		VB(V)		VC(V)		VD(V)	
CIRCUITO	ΠL	CMOS	ΠL	CMOS	ΠL	CMOS	ΠL	CMOS
CIRCUITO a en alto								
CIRCUITO a en bajo		1						
CIRCUITO b en alto		100						
CIRCUITO b en bajo	3	1						4
CIRCUITO c en alto								
CIRCUITO c en bajo		1						
CIRCUITO d en alto								
CIRCUITO d en bajo		1						
			TABLA 7	VOLTAIES				