

Universidad Surcolombiana

Ingeniería Electrónica

Electrónica Digital I

PRE-INFORME PRÁCTICA 7

Subgrupo 01_08

IMPLEMENTACIÓN DE UN SUMADOR DE 4 BITS CON REGISTROS

Nicolas Andres Yate Vargas 20212201267

Valeria Trujillo Angel 20212201160

27/05/2024

a) Medir sólo 2 de las resistencias protectoras de los LEDS del display y todas las otras usadas en el circuito y escribir los valores en una tabla designándola Tabla 11.

RP		
RL		
RTimer555		

Tabla 11 de Resistencia